

Operasi dan Rangkaian Aritmatika

Kuliah#11 TKC205 Sistem Digital

Eko Didik Widianto

Departemen Teknik Sistem Komputer, Universitas Diponegoro

11 Maret 2017

Unit Penjumlah 1 Bit

Operasi Aritmetika
Biner

Rangkaian Aritmetika
Biner

Overflow Aritmatika

Rangkaian Komparator
Biner

Rangkaian Penjumlah
Cepat

Rangkaian Penjumlah
Bilangan Lainnya

Implementasi
Rangkaian Aritmetika

Penutup

Lisensi

- ▶ Di kuliah sebelumnya dibahas tentang:
 - ▶ Representasi bilangan biner untuk bilangan bulat dan pecahan, baik tak bertanda maupun bertanda
 - ▶ Bilangan bertanda dinyatakan dalam sign-magnitude, 1's complement dan 2's complement
 - ▶ Bilangan pecahan dinyatakan dengan fixed-point, floating-point 32-bit dan 64-bit
- ▶ Selanjutnya akan dibahas tentang:
 - ▶ Operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan biner serta unit penjumlah/pengurang
 - ▶ Rangkaian unit penjumlah/pengurang (ALU, *Arithmetic Logic Unit*)
 - ▶ Penyusun: HA (half-adder), FA (full-adder)
 - ▶ **Susunan rangkaian penjumlah ripple-carry (RCA)**
 - ▶ Rangkaian RCA mempunyai kekurangan terkait delay yang ditimbulkan
 - ▶ Rangkaian **fast adder CLA (*carry-lookahead adder*)** sebagai pengganti RCA

Unit Penjumlah 1 Bit

Operasi Aritmetika
Biner

Rangkaian Aritmetika
Biner

Overflow Aritmatika

Rangkaian Komparator
Biner

Rangkaian Penjumlah
Cepat

Rangkaian Penjumlah
Bilangan Lainnya

Implementasi
Rangkaian Aritmetika

Penutup

Lisensi

Review Kuliah: Operasi Bilangan

- ▶ Operasi: penjumlahan dan pengurangan
 - ▶ Penjumlahan $A+B$ menghasilkan hasil jumlah (Sum) dan simpanan (Carry)
 - ▶ Pengurangan $A-B = A+(-B)$. $(-B)$ dinyatakan dengan 2's complement
 - ▶ Rangkaian penjumlah/pengurang n bit dapat diwujudkan dengan n buah FA (*full adder*, penjumlah penuh)
 - ▶ Kondisi overflow terjadi jika hasil operasi berada di luar jangkauan bilangan
 - ▶ Perlu rangkaian detektor overflow

Unit Penjumlah 1 Bit

Operasi Aritmetika
Biner

Rangkaian Aritmetika
Biner

Overflow Aritmatika

Rangkaian Komparator
Biner

Rangkaian Penjumlah
Cepat

Rangkaian Penjumlah
Bilangan Lainnya

Implementasi
Rangkaian Aritmetika

Penutup

Lisensi

Tentang Kuliah

- ▶ unit penjumlah 1 bit
- ▶ operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan biner
- ▶ kondisi *overflow* dalam operasi aritmetika
- ▶ unit penjumlah/pengurang n bit
- ▶ rangkaian penjumlah/pengurang dengan deteksi *overflow*
- ▶ desain penjumlah cepat n bit
- ▶ desain dan simulasi penjumlah cepat 32 bit

- ▶ Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa akan mampu:
 1. [C3] melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan biner
 2. [C4] menganalisis rangkaian penjumlah/pengurang bilangan biner
 3. [C4] mampu menganalisis kondisi overflow dalam suatu operasi aritmetika
 4. [C4] menganalisis rangkaian penjumlah/pengurang n-bit dengan deteksi overflow
 5. [C5] mendesain dan menganalisis rangkaian penjumlah cepat n-bit

- ▶ Link
 - ▶ Website: <http://didik.blog.undip.ac.id/2017/03/06/tkc205-sistem-digital-2016-genap/>
 - ▶ Email: didik@live.undip.ac.id

Unit Penjumlah 1 Bit

Operasi Aritmetika
Biner

Rangkaian Aritmetika
Biner

Overflow Aritmatika

Rangkaian Komparator
Biner

Rangkaian Penjumlah
Cepat

Rangkaian Penjumlah
Bilangan Lainnya

Implementasi
Rangkaian Aritmetika

Penutup

Lisensi

Buku Acuan/Referensi


Eko Didik Widiyanto, Sistem Digital: Analisis, Desain dan Implementasi, Edisi Pertama, Graha Ilmu, 2014 (**Bab 9: Operasi dan Rangkaian Aritmetika Biner**)

► Materi:

 - 9.1 Unit Penjumlah 1 Bit
- 9.2-3 Operasi dan Rangkaian Aritmetika Biner
- 9.4 Overflow Aritmetika
- 9.5 Rangkaian Komparator Biner
- 9.6 Rangkaian Penjumlah Cepat
- 9.7 Rangkaian Penjumlah Bilangan Lainnya
- 9.8 Implementasi Rangkaian Aritmetika

► Website:

- <http://didik.blog.undip.ac.id/buku/sistem-digital/>



Unit Penjumlah 1 Bit

Operasi Aritmetika Biner

Rangkaian Aritmetika Biner

Overflow Aritmatika

Rangkaian Komparator Biner

Rangkaian Penjumlah Cepat

Rangkaian Penjumlah Bilangan Lainnya

Implementasi Rangkaian Aritmetika

Penutup

Lisensi

Bahasan

Unit Penjumlah 1 Bit

Operasi Aritmetika Biner

Rangkaian Aritmetika Biner

Overflow Aritmatika

Rangkaian Komparator Biner

Rangkaian Penjumlah Cepat

Rangkaian Penjumlah Bilangan Lainnya

Implementasi Rangkaian Aritmetika

Penutup

Lisensi

Unit Penjumlah 1 Bit

Operasi Aritmetika
Biner

Rangkaian Aritmetika
Biner

Overflow Aritmatika

Rangkaian Komparator
Biner

Rangkaian Penjumlah
Cepat

Rangkaian Penjumlah
Bilangan Lainnya

Implementasi
Rangkaian Aritmetika

Penutup

Lisensi

Unit Penjumlah

- ▶ Komputer mempunyai unit aritmetik dan logika (ALU, *arithmetic logic unit*) untuk menjalankan operasi aritmetika dan logika dari bilangan biner n bit
- ▶ Operasi aritmetika penjumlahan dan pengurangan dilakukan oleh rangkaian penjumlah/pengurang
- ▶ Rangkaian penjumlah/pengurang ini tersusun atas unit terkecil, yaitu unit penjumlah 1 bit
 - ▶ Unit penjumlah 1 bit dapat diwujudkan dengan rangkaian penjumlah setengah (HA, *half-adder*); dan/atau
 - ▶ rangkaian penjumlah penuh (FA, *full-adder*).

Operasi Bilangan Unsigned

- ▶ Operasi penjumlahan 2 bilangan 1-bit memberikan **4 kombinasi yang mungkin**
 - ▶ Terdapat 2 masukan: **x** dan **y**
 - ▶ Menghasilkan **Sum** dan **Carry-out**
- ▶ **Diimplementasikan** dengan HA (*Half-Adder*)
 - ▶ Disebut HA karena tidak ada **carry-in** yang berasal dari unit penjumlah sebelumnya

Unit Penjumlah 1 Bit

Operasi Aritmetika
Biner

Rangkaian Aritmetika
Biner

Overflow Aritmatika

Rangkaian Komparator
Biner

Rangkaian Penjumlah
Cepat

Rangkaian Penjumlah
Bilangan Lainnya

Implementasi
Rangkaian Aritmetika


Penutup

Lisensi

x	0	0	1	1	x	y	c	s
+ y	+ 0	+ 1	+ 0	+ 1	0	0	0	0
<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	0	1	0	1
c s	0 0	0 1	0 1	1 0	1	0	0	1
↙ ↘					1	1	1	0
carry sum								

$c = x \cdot y$

Rangkaian Half-Adder (HA)

 

$$\begin{aligned}c &= x \cdot y \\s &= \bar{x} \cdot y + x \cdot \bar{y} \\ &= x \oplus y\end{aligned}$$

Unit Penjumlah 1 Bit

Operasi Aritmetika
Biner

Rangkaian Aritmetika
Biner

Overflow Aritmatika

Rangkaian Komparator
Biner

Rangkaian Penjumlah
Cepat

Rangkaian Penjumlah
Bilangan Lainnya

Implementasi
Rangkaian Aritmetika


Penutup

Lisensi

Operasi Full-Adder (FA)

- ▶ Rangkaian FA menyertakan carry-in yang berasal dari carry-out FA sebelumnya
 - ▶ Terdapat 3 masukan: **x**, **y** dan **carry-in**. Selanjutnya dinotasikan dengan x_i , y_i dan c_i
 - ▶ Menghasilkan 2 keluaran: **sum** dan **carry-out**. Selanjutnya dinotasikan dengan s_i dan c_{i+1}


c_i	x_i	y_i	c_{i+1}	s_i
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

 

c_{i+1}	x_i	y_i				
c_i			00	01	11	10
0	0	0	0	0	1	0
1	0	1	1	1	1	1

s_i	x_i	y_i				
c_i			00	01	11	10
0	0	1	0	1	0	1
1	1	0	1	0	1	0

Rangkaian Full-Adder (FA)

 

$$\begin{aligned}C_{i+1} &= \sum m(3, 5, 6, 7) \\ &= X_i Y_i + C_i X_i + C_i Y_i\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}S_i &= \sum m(1, 2, 4, 7) \\ &= \bar{C}_i \bar{X}_i Y_i + \bar{C}_i X_i \bar{Y}_i + C_i \bar{X}_i \bar{Y}_i + C_i X_i Y_i \\ &= C_i \oplus X_i \oplus Y_i\end{aligned}$$

Rangkaian Dekomposisi FA

 


Diagram Blok

 


Diagram Detail

$$\begin{aligned}C_{i+1} &= x_i y_i + c_i (x_i \oplus y_i) \\ &= x_i y_i + c_i \bar{x}_i y_i + c_i x_i \bar{y}_i \\ S_i &= c_i \oplus x_i \oplus y_i\end{aligned}$$

Unit Penjumlah 1 Bit

Operasi Aritmetika
Biner

Rangkaian Aritmetika
Biner

Overflow Aritmatika

Rangkaian Komparator
Biner

Rangkaian Penjumlah
Cepat

Rangkaian Penjumlah
Bilangan Lainnya

Implementasi
Rangkaian Aritmetika

Penutup

Lisensi

Fungsi Full-Adder (Dekomposisi Lain)

► Persamaan:

► $c_{i+1} = x_i y_i + x_i c_i + y_i c_i = x_i y_i + (x_i + y_i) c_i$

► $s_i = x_i \oplus y_i \oplus c_i$

► Anggap $g_i = x_i y_i$ dan $p_i = x_i + y_i$, maka $c_{i+1} = g_i + p_i c_i$

- Struktur ini akan digunakan untuk **mengurangi delay rangkaian** di rangkaian adder n-bit, terutama propagasi nilai simpan (*Carry*)
- Digunakan di struktur CLA (*carry look-ahead*)

Operasi Penjumlahan

- ▶ Operasi penjumlahan 2 bilangan dengan n-bit ($n > 1$)
 - ▶ Tiap pasang bit ditambahkan
 - ▶ Untuk tiap posisi bit i , operasi penjumlahannya mungkin melibatkan sebuah **carry-in** dari bit posisi $(i-1)$

$X = x_3x_2x_1x_0$	0 1 0 1	(5)
$Y = y_3y_2y_1y_0$	0 1 1 0	(6)
<hr/>		
	0 0 1 1	Sum
	1 0 0	Carry-in
$S = s_3s_2s_1s_0$	<u>1 0 1 1</u>	(11)

Unit Penjumlah 1 Bit

Operasi Aritmetika
Biner

Rangkaian Aritmetika
Biner

Overflow Aritmatika

Rangkaian Komparator
Biner

Rangkaian Penjumlah
Cepat

Rangkaian Penjumlah
Bilangan Lainnya

Implementasi
Rangkaian Aritmetika

Penutup

Lisensi

Operasi Bilangan Bertanda

- ▶ Sign-magnitude
 - ▶ Misalnya: operasi $5-2=?$ ekuivalen dengan $5+(-2)=3$. Bagaimana implementasinya, apakah $0101+1010$?
 - ▶ Perlu rangkaian logika untuk membandingkan dan mengurangi bilangan
- ▶ 1's complement
 - ▶ Misalnya: $(-5)+(-2)=(-7)$. Ekuivalen dengan $1010+1101=(1)0111$. Carry **1** harus ditambahkan ke 0111 agar menghasilkan 1000 ($=-7$)
 - ▶ Perlu koreksi untuk mendapatkan hasil yang benar
- ▶ 2's complement
 - ▶ penjumlahan selalu benar

Operasi Sign-Magnitude

- ▶ Hitung operasi pengurangan $X-Y$ jika $X=5$ dan $Y=2$

- ▶ **Solusi.** $X = 0101$ dan $Y = 0010$. Nilai $(-Y) = -2 = 1010$

- ▶ Operasi $X+(-Y)$, harusnya menghasilkan 3 atau 0011

b_i	b_4	b_3	b_2	b_1	b_0			
C_i	0	0	0	0				
X_i		0	1	0	1		(5)	
$-Y_i$		1	0	1	0	+	(-2)	+
S_i		1	1	1	1		(-7)	

- ▶ Perlu rangkaian logika untuk membandingkan dan mengurangi bilangan

Unit Penjumlah 1 Bit

Operasi Aritmetika
Biner

Rangkaian Aritmetika
Biner

Overflow Aritmatika

Rangkaian Komparator
Biner

Rangkaian Penjumlah
Cepat

Rangkaian Penjumlah
Bilangan Lainnya

Implementasi
Rangkaian Aritmetika

Penutup

Lisensi

Operasi 1's Complement

- ▶ Hitung operasi pengurangan $X-Y$ jika $X=5$ dan $Y=2$
- ▶ **Solusi.** $X = 0101$ dan $Y = 0010$. Nilai $(-Y) = -2 = 1101$
- ▶ Operasi $X+(-Y)$, harusnya menghasilkan 3 atau 0011

b_j	b_4	b_3	b_2	b_1	b_0			
C_i	1	1	0	1				
X_i		0	1	0	1		(5)	
$-Y_i$		1	1	0	1	+	(-2)	+
S_i		<u>0</u>	<u>0</u>	1	0		<u>2</u>	

- ▶ Untuk mengoreksi hasil penjumlahan, nilai simpan C_4 yang bernilai 1 perlu ditambahkan di S , sehingga menghasilkan hasil akhir $S = 0011$

Operasi 2's Complement

► Penjumlahan

$$\begin{array}{r} (+5) \quad 0101 \\ + (+2) \quad +0010 \\ \hline (+7) \quad 0111 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} (-5) \quad 1011 \\ + (+2) \quad +0010 \\ \hline (-3) \quad 1101 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} (+5) \quad 0101 \\ + (-2) \quad +1110 \\ \hline (+3) \quad 10011 \end{array}$$

Abaikan

$$\begin{array}{r} (-5) \quad 1011 \\ + (-2) \quad +1110 \\ \hline (-7) \quad 11001 \end{array}$$

Abaikan

Operasi 2's Complement

► Pengurangan

$$\begin{array}{r} (+5) \\ - (+2) \\ \hline (+3) \end{array} \quad \begin{array}{r} 0101 \\ - 0010 \\ \hline \end{array} \Rightarrow \begin{array}{r} 0101 \\ + 1110 \\ \hline 10011 \\ \text{Abaikan} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} (-5) \\ - (-2) \\ \hline (-3) \end{array} \quad \begin{array}{r} 1011 \\ - 1110 \\ \hline \end{array} \Rightarrow \begin{array}{r} 1011 \\ + 0010 \\ \hline 1101 \end{array}$$

Unit Penjumlah 1 Bit

Operasi Aritmetika
Biner

Rangkaian Aritmetika
Biner

Overflow Aritmatika

Rangkaian Komparator
Biner

Rangkaian Penjumlah
Cepat

Rangkaian Penjumlah
Bilangan Lainnya

Implementasi
Rangkaian Aritmetika

Penutup

Lisensi

Penjumlahan Fixed-Point

- ▶ Diketahui bilangan *fixed-point* $Q(3,4)$, $A = -1,625$ dan $B = 38h$. Tentukan hasil dari operasi berikut: $A + B$ dan $A - B$

- ▶ **Solusi.** $-A = 1,625 = 0001_1010$, sehingga $A = 1110_0110$
Nilai $B = 0011_1000$ atau bernilai pecahan $B = 3,5$. Nilai $-B = 1100_1000$

b_i	b_4	b_3	b_2	b_1	b_0	b_{-1}	b_{-2}	b_{-3}	b_4	
C_i	1	1	1	0	0	0	0	0		
A_i		1	1	1	0	0	1	1	0	$(-1,625)$
B_i		0	0	1	1	1	0	0	0	$+ 3,500$
S_i		0	0	0	1	1	1	1	0	$+ 1,875$

- ▶ Operasi pengurangan $A - B = A + (-B)$:

b_i	b_4	b_3	b_2	b_1	b_0	b_{-1}	b_{-2}	b_{-3}	b_4	
C_i	1	1	0	0	0	0	0	0		
A_i		1	1	1	0	0	1	1	0	$(-1,625)$
B_i		1	1	0	0	1	0	0	0	$+ (-3,500)$
S_i		1	0	1	0	1	1	1	0	$+ (-5,125)$


Recall: Operasi Penjumlahan

- ▶ Operasi penjumlahan 2 bilangan dengan n-bit ($n > 1$)
 - ▶ Tiap pasang bit ditambahkan
 - ▶ Untuk tiap posisi bit i , operasi penjumlahannya mungkin melibatkan sebuah **carry-in** dari bit posisi $(i-1)$


$X = x_3x_2x_1x_0$	0 1 0 1	(5)
$Y = y_3y_2y_1y_0$	0 1 1 0	(6)
<hr/>		
	0 0 1 1	Sum
	1 0 0	Carry-in
$S = s_3s_2s_1s_0$	<u>1 0 1 1</u>	(11)

Rangkaian Ripple Carry Adder (RCA)

- ▶ Operasi penjumlahan dimulai dari pasangan digit paling kanan (LSB) sampai ke paling kiri (MSB)
- ▶ Jika sebuah carry dihasilkan dalam suatu posisi bit i , maka carry tersebut ditambahkan ke operasi penjumlahan di digit dengan posisi $i+1$
- ▶ Operasi ini dapat diwujudkan dengan sebuah rantai full-adder (FA) yang dihubungkan seri
 - ▶ Konfigurasi ini disebut sebagai **penjumlah ripple-carry**
 - ▶ Sinyal carry '*ripple*' dari FA satu ke FA berikutnya
 - ▶ RCA ini mempunyai kelemahan, yaitu adanya delay untuk meripple carry
 - ▶ Akan diperbaiki dengan struktur CLA

 

Operasi Rangkaian Penjumlah 4 Bit

 

- ▶ masukan $X[3 : 0] = 0101$ dan $Y[3 : 0] = 0110$
- ▶ FA_0 mendapatkan masukan $x_0 = 1$ dan $y_0 = 0$ serta nilai $c_0 = 0$ sebagai nilai awalnya
 - ▶ Keluaran dari FA_0 adalah $s_0 = 1$
 - ▶ membawa simpanan $c_1 = 0$ ke FA_1
 - ▶ Demikian seterusnya sampai FA_3
- ▶ Rangkaian menghasilkan keluaran $S[3 : 0] = 1011$ dan $C[4 : 1] = 0100$

Unit Penjumlah 1 Bit

Operasi Aritmetika Biner

Rangkaian Aritmetika Biner

Overflow Aritmatika

Rangkaian Komparator Biner

Rangkaian Penjumlah Cepat

Rangkaian Penjumlah Bilangan Lainnya

Implementasi Rangkaian Aritmetika

Penutup


Lisensi

Unit Penjumlahan dan Pengurang

- ▶ Operasi pengurangan dapat direalisasikan sebagai operasi penjumlahan dengan menggunakan 2's complement di pengurangnya (baik positif maupun negatif)
 - ▶ Ini memungkinkan menggunakan rangkaian adder untuk **melakukan penjumlahan dan pengurangan sekaligus**
- ▶ Note: (2's complement) = (1's complement) + 1
- ▶ 1's complement dapat diimplementasikan dengan menggunakan XOR
 - ▶ $x \oplus 1 = \bar{x}$ dan $x \oplus 0 = x$
 - ▶ Jika operasi pengurangan dilakukan, 1's complementkan bilangan kedua dengan meng-XOR-kan semua bit dengan 1

Unit Penjumlah dan Pengurang

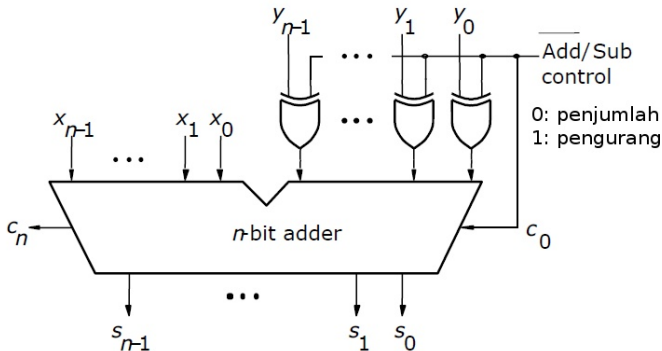- Menggunakan 2's complement di bilangan pengurang



Unit Penjumlah 1 Bit

Operasi Aritmatika
Biner

Rangkaian Aritmatika
Biner

Overflow Aritmatika

Rangkaian Komparator
Biner

Rangkaian Penjumlah
Cepat

Rangkaian Penjumlah
Bilangan Lainnya

Implementasi
Rangkaian Aritmatika

Penutup

Lisensi

Overflow Aritmatika

- ▶ Jika n-bit digunakan untuk merepresentasikan bilangan signed, maka hasil penjumlahan atau pengurangan harus dalam jangkauan -2^{n-1} sampai $+2^{n-1} - 1$
- ▶ Jika hasil operasi tidak dalam jangkauan ini, maka telah terjadi **overflow aritmatika**

#Bit, n	Nama	Jangkauan
4	<i>nible, semiocet</i>	<i>signed: $- (2^3)$ s/d $2^3 - 1$ unsigned: 0 s/d $2^4 - 1$</i>
8	<i>byte, octet</i>	<i>signed: $- (2^7)$ s/d $2^7 - 1$ unsigned: 0 s/d $2^8 - 1$</i>
16	<i>half-word, word, short</i>	<i>signed: $- (2^{15})$ s/d $2^{15} - 1$ unsigned: 0 s/d $2^{16} - 1$</i>
32	<i>word, long, doubleword, int</i>	<i>signed: $- (2^{31})$ s/d $2^{31} - 1$ unsigned: 0 s/d $2^{32} - 1$</i>
64	<i>doubleword, int64</i>	<i>signed: $- (2^{63})$ s/d $2^{63} - 1$ unsigned: 0 s/d $2^{64} - 1$</i>
n	Integer n-bit (bentuk umum)	<i>signed: $- (2^{n-1})$ s/d $2^{n-1} - 1$ unsigned: 0 s/d $2^n - 1$</i>

Overflow Aritmatika

- ▶ Untuk memastikan rangkaian aritmatika beroperasi dengan benar, **perlu pendeteksi** kejadian overflow
 - ▶ Hasil operasi jika overflow, tidak valid

(+7)	0 1 1 1	(-7)	1 0 0 1	(+7)	0 1 1 1	(-7)	1 0 0 1
+(+2)	+ 0 0 1 0	+(+2)	+ 0 0 1 0	+(-2)	+ 1 1 1 0	+(-2)	+ 1 1 1 0
(+9)	1 0 0 1	(-5)	1 0 1 1	(+5)	1 0 1 0 1	(-9)	1 0 1 1 1
	$c_4 = 0$ $c_3 = 1$		$c_4 = 0$ $c_3 = 0$		$c_4 = 1$ $c_3 = 1$		$c_4 = 1$ $c_3 = 0$

- ▶ Untuk operasi 4-bit, jika c_3 dan c_4 mempunyai nilai yang sama, maka **tidak terjadi overflow**

Unit Penjumlah 1 Bit

Operasi Aritmetika
Biner

Rangkaian Aritmetika
Biner

Overflow Aritmatika

Rangkaian Komparator
Biner

Rangkaian Penjumlah
Cepat

Rangkaian Penjumlah
Bilangan Lainnya


Implementasi
Rangkaian Aritmetika

Penutup

Lisensi

Rangkaian Overflow Aritmatika

 - ▶ Overflow dapat dideteksi dengan:
 - ▶ $\text{overflow} = c_{n-1} \oplus c_n$
- ▶ Untuk bilangan n-bit
 - ▶ $\text{overflow} = c_{n-1} \oplus c_n$



Contoh Overflow

- Diketahui bilangan *fixed-point* $Q(3,4)$, $A = -4,625$ dan $B = 38h$.
Tentukan hasil dari operasi $A + B$ dan $A - B$ serta status overflow dari operasi tersebut

b_j	b_4	b_3	b_2	b_1	b_0	b_{-1}	b_{-2}	b_{-3}	b_4	
C_j	0	0	1	1	0	0	0	0		
A_j		1	0	1	1	0	1	1	0	(-4,625)
B_j		0	0	1	1	1	0	0	0	+ 3,500
S_j		1	1	1	0	1	1	1	0	-1,125

$$OV = C_3 \oplus C_4 = 0 \oplus 0 = 0$$

b_j	b_4	b_3	b_2	b_1	b_0	b_{-1}	b_{-2}	b_{-3}	b_4	
C_j	1	0	0	0	0	0	0	0		
A_j		1	0	1	1	0	1	1	0	(-4,625)
B_j		1	1	0	0	1	0	0	0	+ (-3,500)
S_j		0	1	1	1	1	1	1	0	7,875

$$OV = C_3 \oplus C_4 = 0 \oplus 1 = 1$$

Rangkaian Komparator Bilangan

- ▶ Misalnya: Bandingkan dua bilangan $X = x_3x_2x_1x_0$ dan $Y = y_3y_2y_1y_0$
 - ▶ Bisa diimplementasikan dengan rangkaian pengurang (X-Y)
 - ▶ Terdapat 3 output: Z, N, V
 - ▶ Z=1 jika (X-Y)=0, hasil lainnya Z=0
 - ▶ N=1 jika (X-Y)<0, hasil lainnya N=0
 - ▶ V=1 jika terjadi overflow aritmatika, kalau tidak ada overflow V=0
 - ▶ Tunjukkan bagaimana Z, N, V digunakan untuk menentukan $X=Y$, $X<Y$, $X\leq Y$, $X>Y$ dan $X\geq Y$

- ▶ Misalnya $X < Y$, kemungkinan yang akan terjadi
 - ▶ Jika X dan Y mempunyai tanda yang sama, tidak akan terjadi overflow, sehingga $V=0$. Dan untuk semua nilai X dan Y (positif/negatif) menghasilkan nilai negatif $N=1$
 - ▶ Saat X negatif dan Y positif, maka $(X-Y)$ akan negatif ($N=1$) jika tidak ada overflow ($V=0$) dan $(X-Y)$ akan positif ($N=0$) jika terdapat overflow ($V=1$)
 - ▶ Sehingga jika $X < Y$ maka $N \oplus V = 1$
- ▶ Hasil
 - ▶ $X=Y$ terdeteksi saat $Z=1$
 - ▶ $X < Y$ terdeteksi jika $N \oplus V = 1$. $X \leq Y$ terdeteksi jika $Z + (N \oplus V) = 1$
 - ▶ $X > Y$ terdeteksi jika $\overline{Z + (N \oplus V)} = 1$. $X \geq Y$ terdeteksi jika $\overline{(N \oplus V)} = 1$

Unit Penjumlah 1 Bit

Operasi Aritmetika
Biner

Rangkaian Aritmetika
Biner

Overflow Aritmatika

Rangkaian Komparator
Biner

Rangkaian Penjumlah
Cepat


Rangkaian Penjumlah
Bilangan Lainnya

Implementasi
Rangkaian Aritmetika

Penutup


Lisensi

Rangkaian Komparator 4-bit

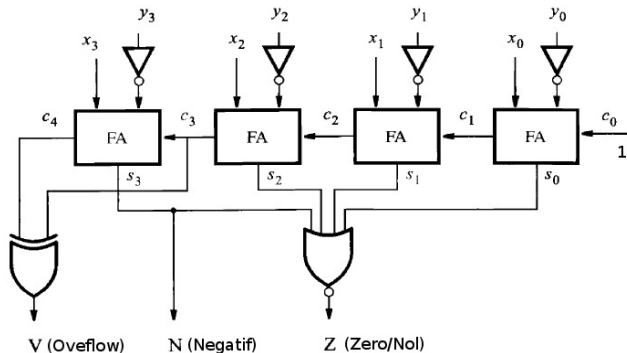

Isu Performansi

- ▶ Penjumlahan dan pengurangan merupakan **operasi dasar di sistem komputer** sebagai perangkat komputasi
 - ▶ Performansi operasi ini (mis: kecepatan) membawa pengaruh signifikan terhadap performansi keseluruhan
 - ▶ Meningkatkan performansi dapat menggunakan **rangkaian yang lebih cepat**
 - ▶ Menggunakan teknologi terbaru yang mengurangi delay gerbang dasar
 - ▶ Performansi bisa diperoleh dengan mengubah **struktur rangkaian fungsional**

 


Kekurangan Ripple Carry Adder

- ▶ Tiap FA mempunyai delay tertentu sebelum keluaran s_i dan c_{i+1} valid
 - ▶ disebut **delay propagasi FA** dari input ke output
- ▶ Misalnya, delay propagasi Δt
 - ▶ Carry dari FA pertama, c_1 , akan sampai di FA kedua dalam waktu Δt setelah input x_0 dan y_0
 - ▶ Carry dari FA kedua, c_2 , akan sampai di FA ketiga dalam waktu Δt setelah input x_1 , y_1 dan c_1 atau total $2\Delta t$
 - ▶ Dan seterusnya. Sinyal c_{n-1} valid setelah $(n-1)\Delta t$, dan jumlah total akan tersedia setelah delay $(n)\Delta t$
- ▶ Delay total tersebut **semakin besar seiring semakin banyak jumlah bit bilangan** yang harus ditambahkan
 - ▶ Penjumlahan bilangan n-bit akan membutuhkan waktu $(n)\Delta t$ dari bit-bit masukan tersedia sampai keluaran valid
- ▶ Delay terbesar dalam rangkaian disebut **critical-path delay**
 - ▶ Jalur yang menyebabkan delay ini disebut **critical path**

Performansi Adder/Subtractor

- ▶ Identifikasi jalur yang menyebabkan delay terbesar (critical path)
- ▶ Recall critical path di RCA:

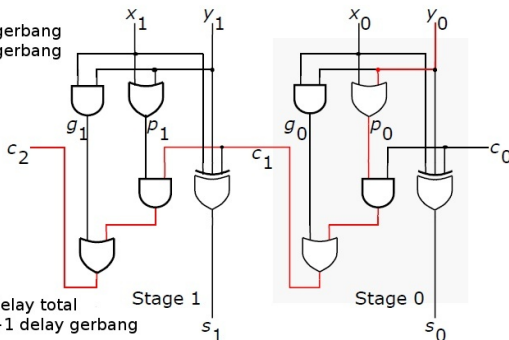
C1: delay 3 gerbang
C2: delay 5 gerbang
dst....



RCA n-bit: Delay total
sebesar $2n+1$ delay gerbang

Carry-lookahead Adder/CLA

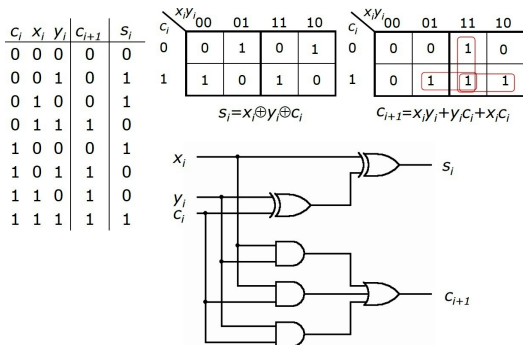- ▶ Untuk mengurangi delay akibat **propagasi carry** di RCA (*critical-path-delay*)
 - ▶ **Evaluasi tiap stage FA apakah carry-in** dari stage sebelumnya akan mempunyai nilai 0 atau 1
 - ▶ Jika evaluasi dapat dilakukan dengan cepat, performansi adder dapat ditingkatkan
- ▶ Recall FA yang ada di tiap stage:



Carry-lookahead Adder (CLA)

- ▶ Fungsi carry-out dari stage i (satu FA) adalah

$$c_{i+1} = x_i y_i + x_i c_i + y_i c_i = x_i y_i + (x_i + y_i) c_i$$

- ▶ Anggap $g_i = x_i y_i$ dan $p_i = x_i + y_i$, maka $c_{i+1} = g_i + p_i c_i$

- ▶ Fungsi $g_i = 1$ jika $x_i = 1$ dan $y_i = 1$, tanpa pengaruh c_i . Stage i pasti membangkitkan carry-out, sehingga g disebut fungsi **generate**
- ▶ Fungsi $p_i = 1$ jika salah satu $x_i = 1$ atau $y_i = 1$ atau keduanya 1. Stage i membangkitkan carry-out jika $c_i = 1$. Nilai $c_i = 1$ ini dipropagasikan lewat FA di stage i , sehingga p disebut fungsi **propagate**

Carry-lookahead Adder

- ▶ Ekspansi persamaan $c_{i+1} = g_i + p_i c_i$. Dengan $c_i = g_{i-1} + p_{i-1} c_{i-1}$, akan menghasilkan

$$\begin{aligned}c_{i+1} &= g_i + p_i (g_{i-1} + p_{i-1} c_{i-1}) \\ &= g_i + p_i g_{i-1} + p_i p_{i-1} c_{i-1}\end{aligned}$$


- ▶ Ekspansi sampai stage 0:

$$\begin{aligned}c_{i+1} &= g_i + p_i g_{i-1} + p_i p_{i-1} g_{i-2} + \dots + p_i p_{i-1} \dots p_2 p_1 g_0 \\ &\quad + p_i p_{i-1} \dots p_2 p_1 p_0 c_{i-1}\end{aligned}$$

- ▶ Ekspresi tersebut menggambarkan rangkaian AND-OR 2-level yang memungkinkan c_{i+1} dapat dihasilkan dengan cepat
 - ▶ Ini disebut **carry-lookahead adder**

Critical Path CLA

 3 delay gerbang untuk c_1
3 delay gerbang untuk c_2
3 delay gerbang untuk c_n



Delay total untuk CLA n-bit adalah 4 delay gerbang

- Semua g_i dan p_i , 1 delay
- Semua c_i , tambah 2 delay
- Satu delay lagi untuk s_i

- ▶ Persamaan carry-out di CLA menghasilkan solusi adder yang cepat karena hanya merupakan fungsi AND-OR 2-level
- ▶ Namun, **batasan fan-in** dapat membatasi kecepatan CLA
 - ▶ FA_0 : AND dan OR 2-input, $c_1 = g_0 + p_0 c_0$
 - ▶ FA_1 : AND dan OR 3-input, $c_2 = g_1 + p_1 g_0 + p_1 p_0 c_0$
 - ▶ FA_2 : AND dan OR 4-input,
 $c_3 = g_2 + p_2 g_1 + p_2 p_1 g_0 + p_2 p_1 p_0 c_0$
 - ▶ FA_n : AND dan OR (n+2)-input
- ▶ Device seperti FPGA seringkali menggunakan rangkaian khusus untuk implementasi fast adder
- ▶ **Kompleksitas CLA n-bit akan bertambah jika n bertambah**
 - ▶ Untuk menguranginya, digunakan **pendekatan hirarki** untuk mendesain adder yang lebih besar

Unit Penjumlah 1 Bit

Operasi Aritmetika
Biner

Rangkaian Aritmetika
Biner

Overflow Aritmatika

Rangkaian Komparator
Biner

Rangkaian Penjumlah
Cepat

Rangkaian Penjumlah
Bilangan Lainnya

Implementasi
Rangkaian Aritmetika


Penutup

Lisensi


Desain Adder 32-bit

- ▶ Misalnya diinginkan rangkaian penjumlah 32-bit
- ▶ Bagi adder ini menjadi 4 blok sehingga
 - ▶ Blok 0 untuk operasi bit $b_7 - b_0$
 - ▶ Blok 1 untuk operasi bit $b_{15} - b_8$
 - ▶ Blok 2 untuk operasi bit $b_{23} - b_{16}$
 - ▶ Blok 3 untuk operasi bit $b_{31} - b_{24}$
- ▶ Tiap blok dibangun dengan adder CLA 8-bit
 - ▶ Carry-out untuk tiap blok adalah c_8, c_{16}, c_{24} dan c_{32}
- ▶ Terdapat 2 pendekatan untuk menghubungkan ke-empat blok
 - ▶ Ripple-carry
 - ▶ Carry-lookahead level-2

Ripple-Carry Antar Blok

 

Carry-lookahead Level-2

 

Carry-lookahead Level-2

► Persamaan CLA level-2

$$P_0 = p_7 p_6 p_5 p_4 p_3 p_2 p_1 p_0$$

$$G_0 = g_7 + p_7 g_6 + p_7 p_6 g_5 + \dots + p_7 p_6 p_5 p_4 p_3 p_2 p_1 g_0$$

$$c_8 = G_0 + P_0 c_0$$

$$c_{16} = G_1 + P_1 c_8 = G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 c_0$$

$$c_{24} = G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 c_0$$

$$c_{32} = G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 G_0 + P_3 P_2 P_1 P_0 c_0$$

Unit Penjumlah 1 Bit

Operasi Aritmetika
Biner

Rangkaian Aritmetika
Biner

Overflow Aritmatika

Rangkaian Komparator
Biner

Rangkaian Penjumlah
Cepat

Rangkaian Penjumlah
Bilangan Lainnya

Implementasi
Rangkaian Aritmetika


Penutup

Lisensi

Analisis Rangkaian CLA Hirarki

- ▶ Asumsi konstrain fan-in adalah 4 masukan, waktu yang diperlukan untuk melakukan operasi penambahan 2 bilangan 32-bit meliputi:
 - ▶ Lima delay gerbang untuk membentuk term G_i dan P_i , 3 delay gerbang untuk CLA level-2, dan satu delay untuk menghasilkan bit sum akhir
 - ▶ Sebenarnya bit sum final diperoleh setelah 8 delay karena c_{32} tidak digunakan untuk menghitung bit sum
 - ▶ Operasi lengkap, termasuk deteksi overflow ($c_{31} \oplus c_{32}$), membutuhkan 9 delay gerbang
 - ▶ Bandingkan 65 delay di ripple-carry adder

Rangkaian Penjumlah BCD

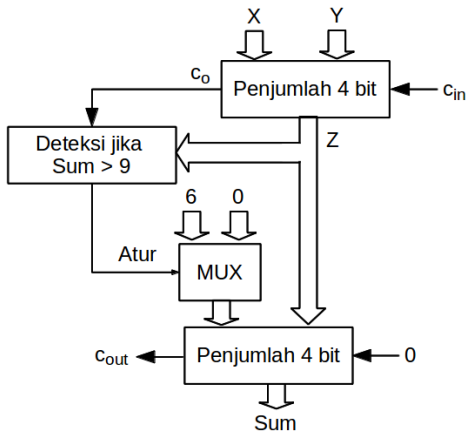

Operasi Penjumlahan BCD

- ▶ Diketahui bilangan BCD $X = 6$ dan $Y = 5$. Nyatakan hasil penjumlahan BCD $X + Y$.
- ▶ **Solusi.** Bilangan BCD $X = 0110$ dan $Y = 0101$. Operasi penjumlahannya adalah sebagai berikut:

$$\begin{array}{rcccccc} X & & 0 & 1 & 1 & 0 & & 6 \\ Y & + & 0 & 1 & 0 & 1 & + & 5 & + \\ \hline Z & & 1 & 0 & 1 & 1 & & 11 \\ & & 0 & 1 & 1 & 0 & + & & \\ S & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & & & \end{array}$$

- ▶ Hasil penjumlahan lebih dari 9, sehingga perlu ditambahkan dengan 6 atau 0110 untuk menghasilkan nilai jumlah $S = 10001$ yang merupakan bilangan BCD dari desimal 11.

Unit Penjumlah 1 Bit

Operasi Aritmetika
Biner

Rangkaian Aritmetika
Biner

Overflow Aritmatika

Rangkaian Komparator
Biner

Rangkaian Penjumlah
Cepat


Rangkaian Penjumlah
Bilangan Lainnya

Implementasi
Rangkaian Aritmetika

Penutup

Lisensi

Rangkaian Penjumlah BCD 1 Digit

 

Unit Penjumlah 1 Bit

Operasi Aritmetika
Biner

Rangkaian Aritmetika
Biner

Overflow Aritmatika

Rangkaian Komparator
Biner

Rangkaian Penjumlah
Cepat

Rangkaian Penjumlah
Bilangan Lainnya

Implementasi
Rangkaian Aritmetika

Penutup

Lisensi

IC TTL untuk Operasi Aritmetika

IC TTL	Deskripsi	Contoh
7480	Penjumlah penuh (FA) 1 bit	SN7480 (Texas Instruments)
7482	Penjumlah penuh (FA) 2 bit	NTE7482 (NTE Electronics)
7483/74283	Penjumlah penuh (FA) 4 bit (CLA)	74HC283 (Philips)
74385	Quad penjumlah/pengurang serial 4-bit	74LS385 (Texas Instruments)

Unit Penjumlah 1 Bit

Operasi Aritmetika
Biner

Rangkaian Aritmetika
Biner

Overflow Aritmatika

Rangkaian Komparator
Biner

Rangkaian Penjumlah
Cepat


Rangkaian Penjumlah
Bilangan Lainnya

Implementasi
Rangkaian Aritmetika

Penutup

Lisensi

► Struktur CLA, 4 bit

 

Unit Penjumlah 1 Bit

Operasi Aritmetika
Biner

Rangkaian Aritmetika
Biner

Overflow Aritmatika

Rangkaian Komparator
Biner

Rangkaian Penjumlah
Cepat


Rangkaian Penjumlah
Bilangan Lainnya

Implementasi
Rangkaian Aritmetika

Penutup

Lisensi


Struktur IC 74283

 

- Unit Penjumlah 1 Bit
- Operasi Aritmetika Biner
- Rangkaian Aritmetika Biner
- Overflow Aritmatika
- Rangkaian Komparator Biner
- Rangkaian Penjumlah Cepat
- Rangkaian Penjumlah Bilangan Lainnya
- Implementasi Rangkaian Aritmetika
- Penutup
- Lisensi

Sumber: datasheet Philips 74HC283

Implementasi Rangkaian Penjumlah 4 Bit

 

- ▶ Implementasikan rangkaian penjumlah/pengurang 4 bit menggunakan 74HC283. Gunakan masukan kontrol $\overline{Add/Sub}$ untuk mengeset operasi rangkaian sebagai penjumlah atau pengurang
 - ▶ (Petunjuk: \overline{B} diperoleh dengan menggunakan 4 gerbang XOR-2 dan mengeset $C_{in} = 1$)

- ▶ Yang telah kita pelajari hari ini:
 - ▶ Operasi penjumlahan bilangan biner 1 bit dengan HA dan FA
 - ▶ Operasi penjumlahan/pengurangan bilangan tak bertanda dan bertanda
 - ▶ Rangkaian penjumlah n bit dengan RCA
 - ▶ Overflow dan rangkaian detektornya
 - ▶ Rangkaian penjumlah cepat dengan CLA dan performansinya
 - ▶ Rangkaian penjumlah BCD
 - ▶ Implementasi rangkaian penjumlah dengan IC 7400
- ▶ Bab berikutnya akan dijabarkan rangkaian kombinasional dan sekuensial sebagai blok penyusun sistem komputer
- ▶ Pelajari: <http://didik.blog.undip.ac.id/2017/03/06/tkc205-sistem-digital-2016-genap/>

Unit Penjumlah 1 Bit

Operasi Aritmetika
Biner

Rangkaian Aritmetika
Biner

Overflow Aritmatika

Rangkaian Komparator
Biner

Rangkaian Penjumlah
Cepat

Rangkaian Penjumlah
Bilangan Lainnya

Implementasi
Rangkaian Aritmetika

Penutup

Lisensi

Creative Common Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)

- ▶ Anda bebas:
 - ▶ untuk **Membagikan** — untuk menyalin, mendistribusikan, dan menyebarkan karya, dan
 - ▶ untuk **Remix** — untuk mengadaptasikan karya
- ▶ Di bawah persyaratan berikut:
 - ▶ **Atribusi** — Anda harus memberikan atribusi karya sesuai dengan cara-cara yang diminta oleh pembuat karya tersebut atau pihak yang mengeluarkan lisensi. Atribusi yang dimaksud adalah mencantumkan alamat URL di bawah sebagai sumber.
 - ▶ **Pembagian Serupa** — Jika Anda mengubah, menambah, atau membuat karya lain menggunakan karya ini, Anda hanya boleh menyebarkan karya tersebut hanya dengan lisensi yang sama, serupa, atau kompatibel.
- ▶ Lihat: [Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)
- ▶ Alamat URL: <http://didik.blog.undip.ac.id/buku/sistem-digital/>

Unit Penjumlah 1 Bit

Operasi Aritmetika
Biner

Rangkaian Aritmetika
Biner

Overflow Aritmatika

Rangkaian Komparator
Biner

Rangkaian Penjumlah
Cepat

Rangkaian Penjumlah
Bilangan Lainnya

Implementasi
Rangkaian Aritmetika

Penutup

Lisensi