

# Rangkaian Kombinasional (Bagian 2)

## Kuliah#13 TKC205 Sistem Digital

Eko Didik Widianto

Departemen Teknik Sistem Komputer, Universitas Diponegoro

11 Maret 2017

- ▶ Rangkaian digital dapat digolongkan dalam 2 tipe:
  1. Rangkaian kombinasional mempunyai nilai keluaran di suatu waktu hanya ditentukan oleh nilai dari masukannya di waktu tersebut
    - ▶ Tidak ada penyimpanan informasi atau ketergantungan terhadap nilai keluaran sebelumnya
  2. Rangkaian sekuensial mempunyai nilai keluaran di suatu waktu ditentukan oleh nilai masukannya waktu itu dan nilai keluaran sebelumnya
    - ▶ Mempunyai penyimpan (*storage*) untuk menyimpan nilai keluaran sebelumnya
- ▶ Kedua tipe rangkaian digital terdapat dalam komputer, misalnya ALU dan dekoder alamat (kombinasional) serta register dan pencacah (sekuensial)

- ▶ Di kuliah sebelumnya dibahas tentang rangkaian kombinasional dan blok komponen penyusunnya
  - ▶ Blok rangkaian kombinasional: multiplekser, enkoder
  - ▶ teorema ekspansi Shannon
- ▶ Selanjutnya akan dibahas
  - ▶ Blok rangkaian kombinasional: demultiplekser, dekoder, konverter kode
  - ▶ komponen output 7-segmen
- ▶ Desain rangkaian kombinasional yang terdiri atas blok rangkaian tersebut

- ▶ Mahasiswa akan mampu:
  - ▶ [C2] menjelaskan fungsi karakteristik blok komponen rangkaian kombinasional dengan tepat
  - ▶ [C4] mengaplikasikan blok rangkaian kombinasional dalam desain sistem digital serta menganalisisnya
  - ▶ [C4] merancang dan menganalisis rangkaian multiplekser dari fungsi logika yang diinginkan, dengan menggunakan ekspansi Shannon
- ▶ Link:
  - ▶ Website: <http://didik.blog.undip.ac.id/2017/03/06/tkc205-sistem-digital-2016-genap/>
  - ▶ Email: [didik@live.undip.ac.id](mailto:didik@live.undip.ac.id)

# Buku Acuan/Referensi

Eko Didik Widiyanto, Sistem Digital: Analisis, Desain dan Implementasi, Edisi Pertama, Graha Ilmu, 2014  
**(Bab 10: Rangkaian Kombinasional)**

- ▶ Materi:
  - ▶ 10.3 Blok Dekoder/Demultiplexer: Dekoder 2-ke-4, Demux 1-ke-4, Dekoder/Demux n-ke-2n, Aplikasi dan IC Dekoder/Demux
  - ▶ 10.4 Konverter kode: Dekoder BCD-ke-7 segment, Dekoder Hexa-ke-7 segment, IC Dekoder
- ▶ Website:
  - ▶ <http://didik.blog.undip.ac.id/buku/sistem-digital/>



Rangkaian Kombinasional (Bagian 2)

@2017, Eko Didik Widiyanto (didik@live.undip.ac.id)

Blok Dekoder/Demultiplexer

Konverter Kode

Ringkasan

Lisensi

# Bahasan

Rangkaian  
Kombinasi  
(Bagian 2)

@2017,Eko Didik  
Widianto (di-  
dik@live.undip.ac.id)

Blok Dekoder/Demultiplekser

Blok Deko-  
der/Demultiplekser

Konverter Kode

Konverter Kode

Ringkasan

Ringkasan

Lisensi

Lisensi

# Rangkaian Kombinasional (Review)

## ▶ Rangkaian digital: **kombinasional** dan **sekuensial**

### ▶ Rangkaian kombinasional

- ▶ Nilai keluaran rangkaian di suatu waktu **hanya ditentukan oleh nilai dari masukannya** di waktu tersebut
- ▶ **Tidak ada** penyimpanan informasi atau ketergantungan terhadap nilai sebelumnya
- ▶ Misalnya: multiplexer, enkoder, dekoder, demux, ALU

### ▶ Rangkaian Sekuensial

- ▶ Nilai keluaran rangkaian di suatu waktu ditentukan oleh **nilai masukannya waktu itu** dan **nilai keluaran sebelumnya**
- ▶ Menyertakan **storage** untuk menyimpan nilai masukan
- ▶ Elemen dasar untuk menyimpan data 1-bit adalah **flip-flop**
- ▶ rangkaian sekuensial n-bit misalnya register, counter
- ▶ **Sebagian besar rangkaian digital adalah sekuensial**

## Blok Dekoder/Demultiplekser

## Konverter Kode

## Ringkasan

## Lisensi

### Blok Deko- der/Demultiplekser

Dekoder dan  
Demultiplekser

Dekoder 2-ke-4

Demultiplekser 1-ke-4

Dekoder/Demultiplekser  
 $n$ -ke- $2^n$

Aplikasi Dekoder/Demux

IC TTL

Dekoder/Demultiplekser


### Konverter Kode

### Ringkasan

### Lisensi
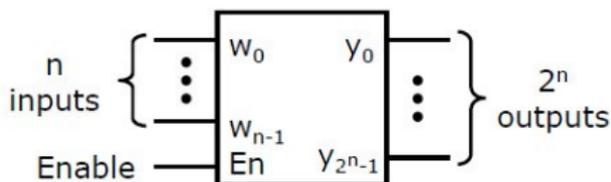
# Dekoder (DEC)


- ▶ Rangkaian dekode: mendekode informasi (data) terkode
- ▶ Mempunyai  $N$  masukan data dan  $2^N$  keluaran (mis: dekode 3 masukan mempunyai 8 jalur keluaran)



- ▶ Hanya satu keluaran yang di-assert (diaktifkan) dalam satu waktu (**one-hot encoded**)
  - ▶ Assert: ke nilai 1 (logika positif/*active-high*) atau 0 (logika negatif/*active-low*)
  - ▶ Tiap keluaran ditentukan oleh satu valuasi nilai masukan
- ▶ Masukan ENABLE (En) digunakan untuk mematikan (disable) keluaran
  - ▶ Asumsi keluaran *active-high*:
    - ▶ Jika  $En=0$ , tidak ada keluaran dekode yang di-assert
    - ▶ Jika  $En=1$ , satu keluaran di-assert sesuai valuasi masukan
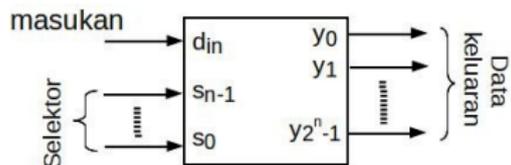
# Demultiplexer (DEMUX)



- ▶ Melakukan fungsi kebalikan dari multiplexer
  - ▶ Multiplexer memilih satu dari sejumlah masukan data menjadi satu keluaran
  - ▶ Demultiplexer menempatkan nilai satu masukan ke salah satu keluaran dari sejumlah jalur keluaran



- ▶ Masukan  $d_{in}$  akan disalurkan ke salah satu keluaran  $y_i$  sesuai dengan nilai selektor  $s_{n-1} s_{n-2} \cdots s_1 s_0$
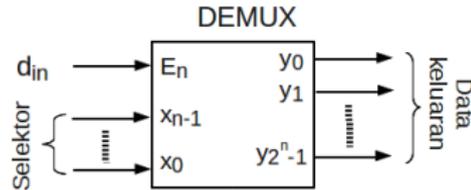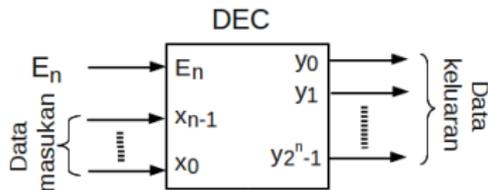
# Dekoder/Demultiplexer

- ▶ Demultiplexer dapat diperoleh dari dekoder  $n - ke - 2^n$  dan sebaliknya, sehingga rangkaian ini disebut juga dekoder/demultiplexer
  - ▶ Sebagai dekoder,  $x_{n-1} \cdots x_0$  digunakan sebagai masukan data dan  $E_n$  sebagai kontrol *enable*
  - ▶ Sebagai demultiplexer,  $x_{n-1} \cdots x_0$  digunakan sebagai kontrol selektor dan  $E_n$  sebagai masukan data



## Blok Dekoder/Demultiplekser

### Konverter Kode

### Ringkasan

### Lisensi

#### Blok Deko- der/Demultiplekser

Dekoder dan  
Demultiplekser

**Dekoder 2-ke-4**

Demultiplekser 1-ke-4

Dekoder/Demultiplekser  
 $n$ -ke- $2^n$

Aplikasi Dekoder/Demux

IC TTL

Dekoder/Demultiplekser

#### Konverter Kode

#### Ringkasan

#### Lisensi

# Dekoder 2-ke-4 (DEC 2-ke-4)

## Blok Deko- der/Demultiplekser

Dekoder dan  
Demultiplekser

Dekoder 2-ke-4

Demultiplekser 1-ke-4

Dekoder/Demultiplekser  
 $n$ -ke- $2^n$

Aplikasi Dekoder/Demux


IC TTL

Dekoder/Demultiplekser

## Konverter Kode

Ringkasan

Lisensi

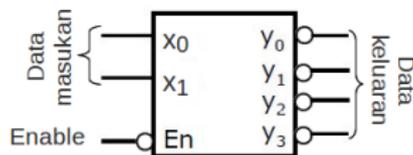


$$y_3 = E_n x_1 x_0$$

$$y_2 = E_n x_1 \bar{x}_0$$


$$y_1 = E_n \bar{x}_1 x_0$$

$$y_0 = E_n \bar{x}_1 \bar{x}_0$$

En	x <sub>1</sub>	x <sub>0</sub>	y <sub>0</sub>	y <sub>1</sub>	y <sub>2</sub>	y <sub>3</sub>
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1
0	X	X	0	0	0	0

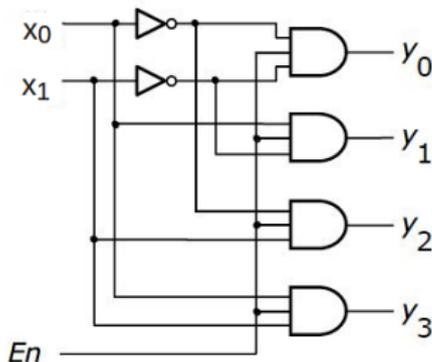
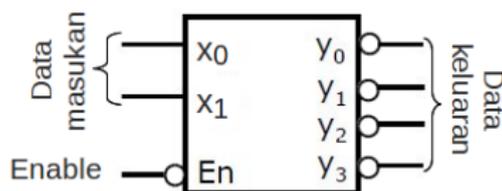
# DEC 2-ke-4, Kontrol Enable, Aktif Rendah



- ▶ Kontrol *Enable* yang aktif-rendah mengaktifkan salah satu keluaran jika  $En = 0$ 
  - ▶ Data keluaran akan menghasilkan nilai 0 untuk jalur yang aktif, sedangkan yang tidak aktif bernilai 1
- ▶ Jika  $En = 1$  maka semua keluaran tidak aktif Data keluaran akan menghasilkan nilai 0 untuk jalur yang aktif, sedangkan yang tidak aktif bernilai 1.

## Blok Dekoder/Demultiplexer

Dekoder dan Demultiplexer

Dekoder 2-ke-4

Demultiplexer 1-ke-4

Dekoder/Demultiplexer  $n$ -ke- $2^n$

Aplikasi Dekoder/Demux

IC TTL

Dekoder/Demultiplexer

## Konverter Kode

## Ringkasan

## Lisensi

## Blok Dekoder/Demultiplekser

## Konverter Kode

## Ringkasan

## Lisensi

### Blok Deko- der/Demultiplekser

Dekoder dan  
Demultiplekser

Dekoder 2-ke-4

Demultiplekser 1-ke-4

Dekoder/Demultiplekser  
 $n$ -ke- $2^n$

Aplikasi Dekoder/Demux

IC TTL

Dekoder/Demultiplekser

### Konverter Kode


### Ringkasan

### Lisensi
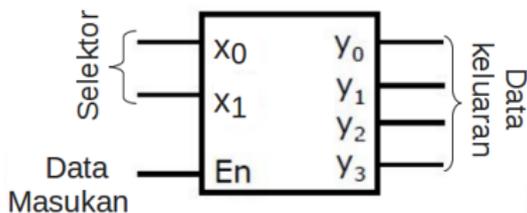
# Demultiplexer 1-ke-4 (DEMUX 1-ke-4)

Rangkaian  
Kombinasi  
(Bagian 2)

@2017, Eko Didik  
Widianto (didik@live.undip.ac.id)



Blok Dekoder/Demultiplexer

Dekoder dan  
Demultiplexer

Dekoder 2-ke-4

Demultiplexer 1-ke-4


Dekoder/Demultiplexer  
 $n$ -ke- $2^n$

Aplikasi Dekoder/Demux

IC TTL

Dekoder/Demultiplexer

$d_{in}$	$s_1$	$s_0$	$y_0$	$y_1$	$y_2$	$y_3$
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1
0	X	X	0	0	0	0

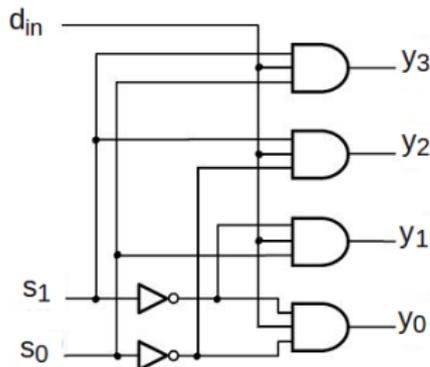

Konverter Kode

Ringkasan

Lisensi

## Blok Dekoder/Demultiplekser

### Konverter Kode

### Ringkasan

### Lisensi

#### Blok Deko- der/Demultiplekser

Dekoder dan  
Demultiplekser

Dekoder 2-ke-4

Demultiplekser 1-ke-4

Dekoder/Demultiplekser  
 $n$ -ke- $2^n$

Aplikasi Dekoder/Demux

IC TTL


Dekoder/Demultiplekser

#### Konverter Kode

#### Ringkasan

#### Lisensi



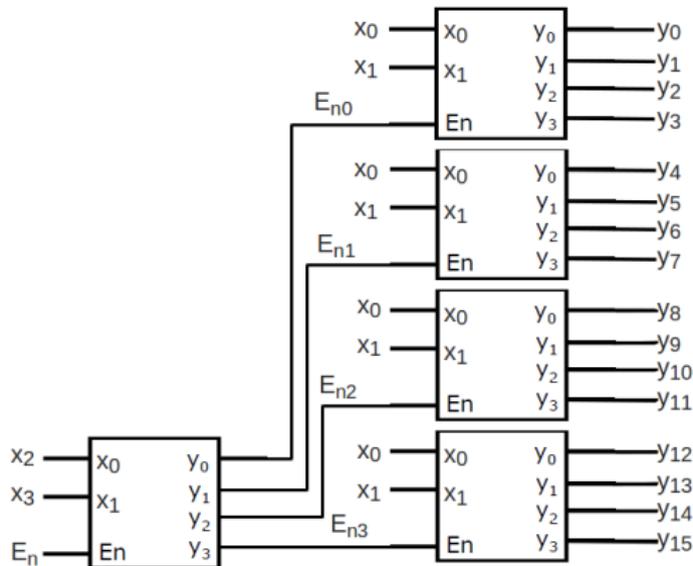

## Blok Dekoder/Demultiplexer

Dekoder dan Demultiplexer

Dekoder 2-ke-4

Demultiplexer 1-ke-4

Dekoder/Demultiplexer  $n$ -ke- $2^n$

Aplikasi Dekoder/Demux

IC TTL

Dekoder/Demultiplexer

## Konverter Kode

## Ringkasan

## Lisensi

## Blok Dekoder/Demultiplekser

## Konverter Kode

## Ringkasan

## Lisensi

### Blok Deko- der/Demultiplekser

Dekoder dan  
Demultiplekser

Dekoder 2-ke-4

Demultiplekser 1-ke-4

Dekoder/Demultiplekser  
 $n$ -ke- $2^n$

Aplikasi Dekoder/Demux

IC TTL

Dekoder/Demultiplekser


### Konverter Kode

### Ringkasan

### Lisensi

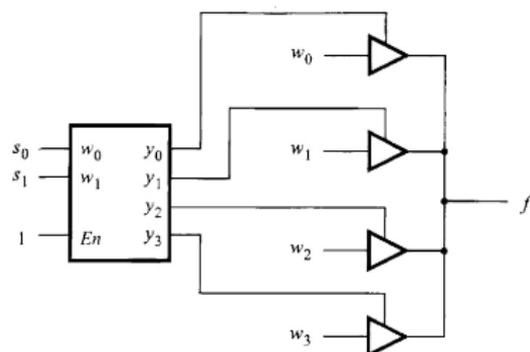
# Aplikasi Dekoder: Pemilih Jalur yang Aktif

- ▶ Multiplexer 4-ke-1 dengan satu dekoder dan 4 buah buffer tiga-keadaan
- ▶ Misalnya sebagai dekoder alamat untuk mengaktifkan devais


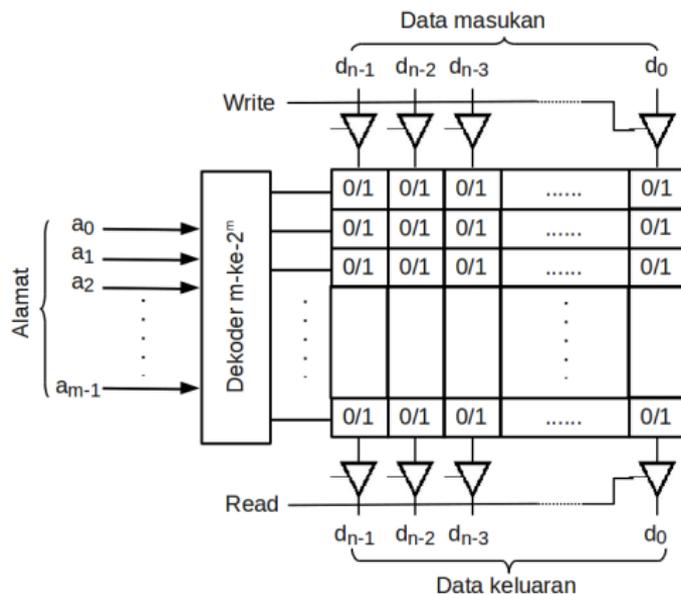
# Aplikasi Dekoder: Pengalamatan Memori


- ▶ Dekoder seringkali digunakan untuk mendekodekan jalur alamat chip memori
  - ▶ Misalnya di ROM (Read-only Memory)  $2^m \times n$


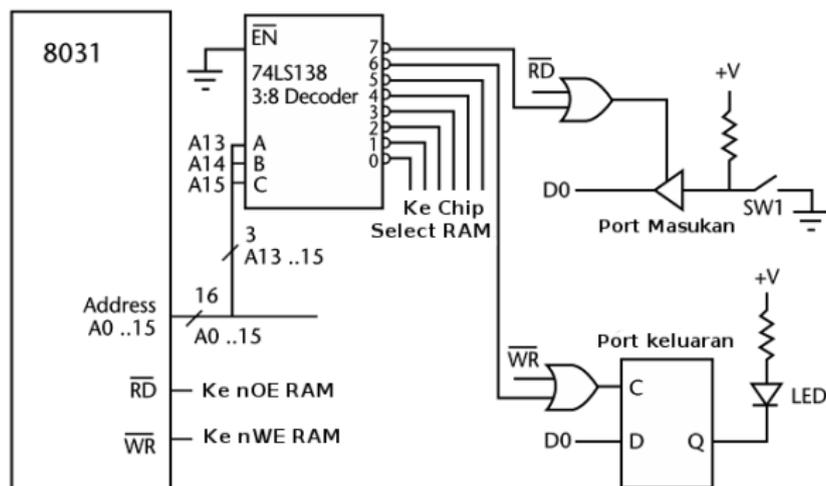
# Aplikasi Dekoder: Memory-mapped I/O

Rangkaian  
Kombinasi  
(Bagian 2)

@2017, Eko Didik  
Widianto (didik@live.undip.ac.id)



Blok Dekoder/Demultiplexer

Dekoder dan Demultiplexer

Dekoder 2-ke-4

Demultiplexer 1-ke-4

Dekoder/Demultiplexer  $n$ -ke- $2^n$

Aplikasi Dekoder/Demux

IC TTL

Dekoder/Demultiplexer

Konverter Kode

Ringkasan

Lisensi

# Aplikasi Dekoder: Memory-mapped I/O

Rangkaian  
Kombinasi  
(Bagian 2)

@2017,Eko Didik  
Widianto (di-  
dik@live.undip.ac.id)

Address Range (hex)	Address bits A15 A14 A13	Decoder Outputs 76543210	Active Select: Memory I/O
0000 - 1FFF	0 0 0	11111110	RAM 0
2000 - 3FFF	0 0 1	11111101	RAM 1
4000 - 5FFF	0 1 0	11111011	RAM 2
6000 - 7FFF	0 1 1	11110111	RAM 3
8000 - 9FFF	1 0 0	11101111	RAM 4
A000 - BFFF	1 0 1	11011111	RAM 5
C000 - DFFF	1 1 0	10111111	Output Port
E000 - FFFF	1 1 1	01111111	Input Port

Blok Deko-  
der/Demultiplekser

Dekoder dan  
Demultiplekser

Dekoder 2-ke-4

Demultiplekser 1-ke-4

Dekoder/Demultiplekser  
 $n$ -ke- $2^n$

Aplikasi Dekoder/Demux

IC TTL

Dekoder/Demultiplekser

Konverter Kode

Ringkasan

Lisensi

## Blok Dekoder/Demultiplekser

## Konverter Kode

## Ringkasan

## Lisensi

### Blok Deko- der/Demultiplekser

Dekoder dan  
Demultiplekser

Dekoder 2-ke-4

Demultiplekser 1-ke-4

Dekoder/Demultiplekser  
 $n$ -ke- $2^n$

Aplikasi Dekoder/Demux

IC TTL

Dekoder/Demultiplekser

### Konverter Kode

### Ringkasan

### Lisensi

# IC TTL Dekoder/Demultiplekser

Nomor IC	Deskripsi
74137	Dekoder 3-ke-8 dengan pengunci alamat ( <i>address latch</i> )
74138	Dekoder 3-ke-8
74139/74155/74156	Dual dekoder 2-ke-4
74237	Dekoder/demux 3-ke-8 dengan <i>address latch</i> , keluaran aktif-tinggi
74238	Dekoder 3-ke-8 , keluaran aktif-tinggi
74239	Dual dekoder 2-ke-4 , keluaran aktif-tinggi
74154/74159	Dekoder 4-ke-16

## Blok Dekoder/Demultiplekser

Dekoder dan Demultiplekser

Dekoder 2-ke-4

Demultiplekser 1-ke-4

Dekoder/Demultiplekser  $n$ -ke- $2^n$

Aplikasi Dekoder/Demux

IC TTL


Dekoder/Demultiplekser

## Konverter Kode

## Ringkasan

## Lisensi

# 74139: Dekoder 2-ke-4 Dual

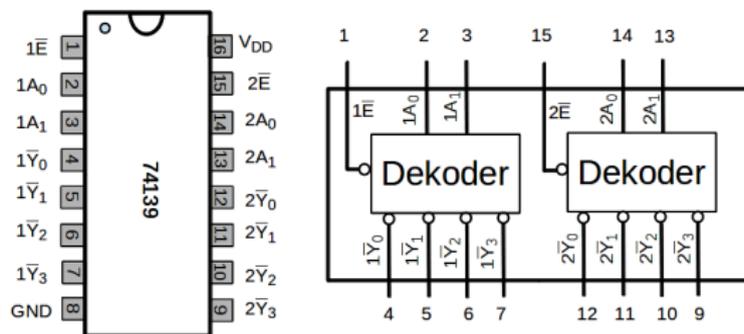

## Blok Dekoder/Demultiplexer

Dekoder dan Demultiplexer  
Dekoder 2-ke-4  
Demultiplexer 1-ke-4  
Dekoder/Demultiplexer  $n$ -ke- $2^n$   
Aplikasi Dekoder/Demux  
IC TTL  
Dekoder/Demultiplexer

Konverter Kode


Ringkasan

Lisensi

# 74139: Fungsi dan Rangkaian

Masukan			Keluaran			
$n\bar{E}$	$nA_0$	$nA_1$	$n\bar{Y}_0$	$n\bar{Y}_1$	$n\bar{Y}_2$	$n\bar{Y}_3$
H	X	X	H	H	H	H
L	L	L	L	H	H	H
L	H	L	H	L	H	H
L	L	H	H	H	L	H
L	H	H	H	H	H	L

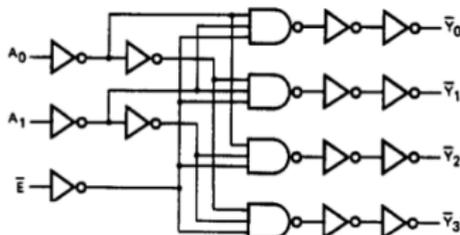H: level HIGH, L: level LOW  
X: don't care



## Blok Dekoder/Demultiplexer



Dekoder dan Demultiplexer  
Dekoder 2-ke-4  
Demultiplexer 1-ke-4  
Dekoder/Demultiplexer  $n$ -ke- $2^n$   
Aplikasi Dekoder/Demux  
IC TTL  
Dekoder/Demultiplexer

## Konverter Kode

## Ringkasan

## Lisensi

# 74138/74238: Dekoder 3-ke-8

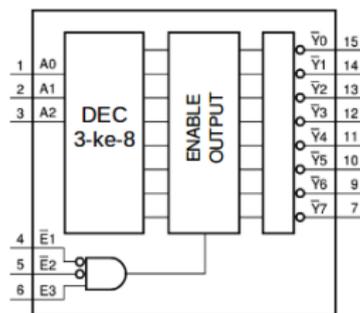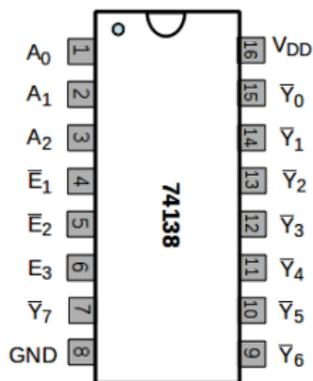

## Blok Dekoder/Demultiplexer

Dekoder dan Demultiplexer

Dekoder 2-ke-4

Demultiplexer 1-ke-4

Dekoder/Demultiplexer  $n$ -ke- $2^n$

Aplikasi Dekoder/Demux

IC TTL

Dekoder/Demultiplexer

## Konverter Kode

## Ringkasan

## Lisensi

# 74138/74238: Tabel Fungsi

Kontrol			Masukan			Keluaran							
$\bar{E}_1$	$\bar{E}_2$	$E_3$	$A_2$	$A_1$	$A_0$	$\bar{Y}_7$	$\bar{Y}_6$	$\bar{Y}_5$	$\bar{Y}_4$	$\bar{Y}_3$	$\bar{Y}_2$	$\bar{Y}_1$	$\bar{Y}_0$
H	X	X	X	X	H	H	H	H	H	H	H	H	H
X	H	X	X	X	X	H	H	H	H	H	H	H	H
X	X	L	X	X	X	H	H	H	H	H	H	H	H
L	L	H	L	L	L	H	H	H	H	H	H	H	L
L	L	H	L	L	H	H	H	H	H	H	H	L	H
L	L	H	L	H	L	H	H	H	H	H	L	H	H
L	L	H	L	H	H	H	H	H	H	L	H	H	H
L	L	H	H	L	L	H	H	H	L	H	H	H	H
L	L	H	H	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H
L	L	H	H	H	L	H	L	H	H	H	H	H	H
L	L	H	H	H	H	L	H	H	H	H	H	H	H

H: level HIGH, L: level LOW, X: don't care

## Blok Dekoder/Demultiplexer

Dekoder dan  
Demultiplexer

Dekoder 2-ke-4

Demultiplexer 1-ke-4

Dekoder/Demultiplexer  
 $n$ -ke- $2^n$

Aplikasi Dekoder/Demux

IC TTL

Dekoder/Demultiplexer

## Konverter Kode


## Ringkasan

## Lisensi
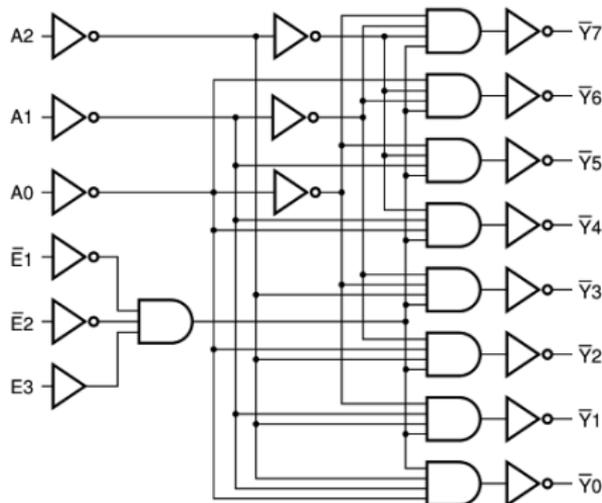
# 74138/74238: Rangkaian

Rangkaian  
Kombinasi  
(Bagian 2)

@2017, Eko Didik  
Widianto (di-  
dik@live.undip.ac.id)



Blok Deko-  
der/Demultiplekser

Dekoder dan  
Demultiplekser

Dekoder 2-ke-4

Demultiplekser 1-ke-4

Dekoder/Demultiplekser  
 $n$ -ke- $2^n$

Aplikasi Dekoder/Demux

IC TTL


Dekoder/Demultiplekser

Konverter Kode

Ringkasan

Lisensi

# 74154: Dec/Demux 4-ke-16

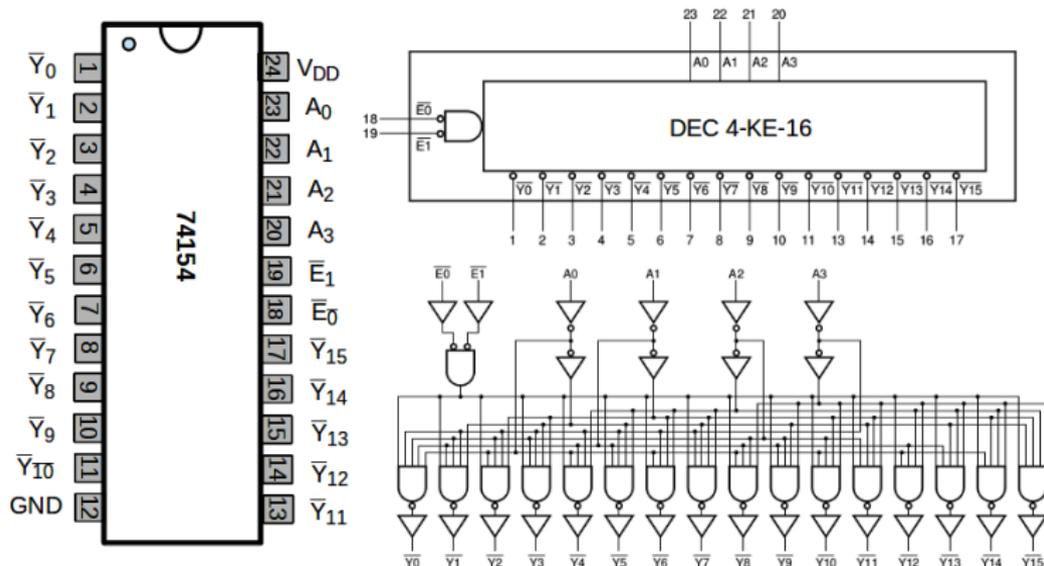

## Blok Dekoder/Demultiplexer

Dekoder dan Demultiplexer  
Dekoder 2-ke-4  
Demultiplexer 1-ke-4  
Dekoder/Demultiplexer  $n$ -ke- $2^n$   
Aplikasi Dekoder/Demux  
IC TTL  
Dekoder/Demultiplexer

## Konverter Kode



## Ringkasan

## Lisensi

- ▶ Rangkaian konverter kode digunakan untuk mengkonversikan satu tipe enkoding masukan ke keluaran dengan tipe enkoding lainnya
  - ▶ Dekoder 3-ke-8 mengkonversikan bilangan biner ke satu enkoding one-hot di keluarannya
  - ▶ Enkoder 8-ke-3 melakukan sebaliknya
- ▶ Beberapa tipe rangkaian konverter kode dapat dibentuk
  - ▶ Contohnya: dekoder BCD-ke-7segmen
    - ▶ Mengkonversikan digit BCD ke 7 sinyal yang digunakan untuk mengaktifkan segmen tampilan
    - ▶ Tiap segmen diimplementasikan dengan sebuah LED
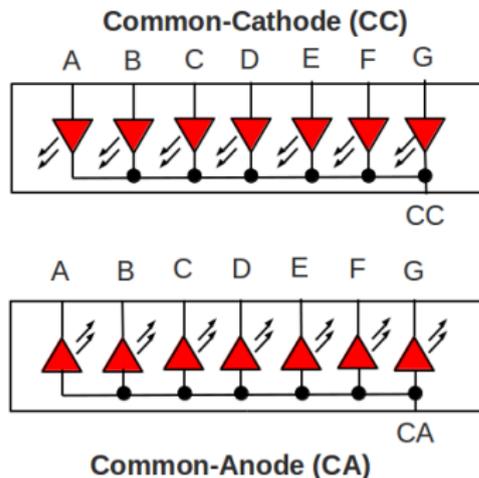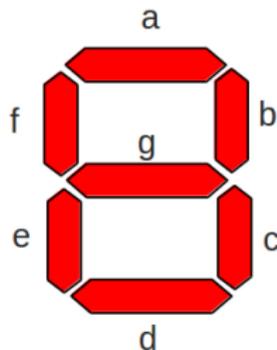
# Tampilan 7 Segmen

- Tipe: common-cathode (CC) dan common-anode (CA)



Blok Dekoder/Demultiplekser

Blok Deko-  
der/Demultiplekser

Konverter Kode

Konverter Kode  
Dekoder BCD-ke-7 Segmen  
Dekoder Hex-ke-7 Segmen  
IC TTL Dekoder BCD-ke-7  
Segmen



Ringkasan

Ringkasan


Lisensi

Lisensi

# Dekoder BCD-ke-7 Segment

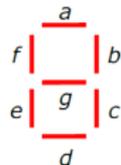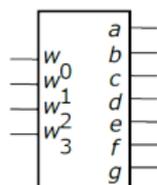

$w_3$	$w_2$	$w_1$	$w_0$	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1

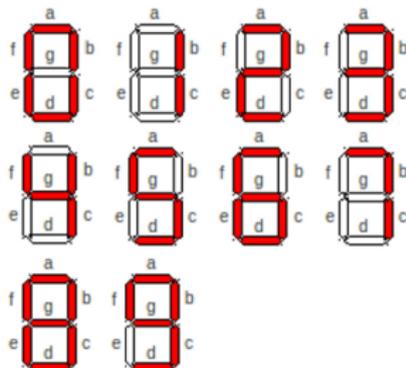

Blok Deko-  
der/Demultiplekser

Konverter Kode

Dekoder BCD-ke-7 Segmen

Dekoder Hex-ke-7 Segmen

IC TTL Dekoder BCD-ke-7  
Segmen

Ringkasan

Lisensi

Blok Dekoder/Demultiplekser

Blok Deko-  
der/Demultiplekser

Konverter Kode

Konverter Kode  
Dekoder BCD-ke-7 Segmen  
Dekoder Hex-ke-7 Segmen  
IC TTL Dekoder BCD-ke-7  
Segmen


Ringkasan

Ringkasan

Lisensi

Lisensi

# Dekoder Hexa-ke-7 Segment

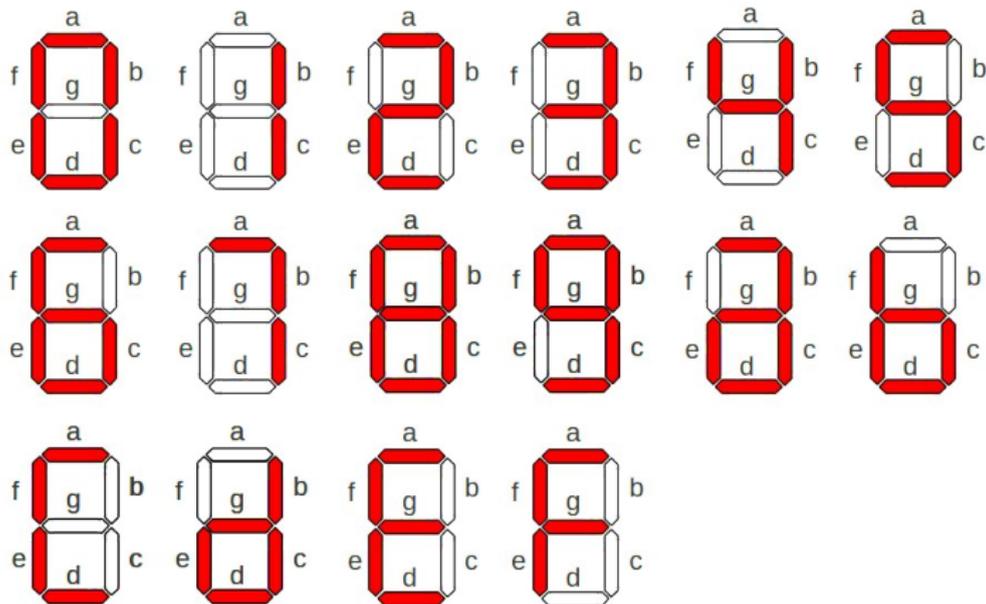

Blok Dekoder/Demultiplekser

Blok Deko-  
der/Demultiplekser

Konverter Kode

Konverter Kode  
Dekoder BCD-ke-7 Segmen  
Dekoder Hex-ke-7 Segmen  
IC TTL Dekoder BCD-ke-7  
Segmen

Ringkasan

Ringkasan


Lisensi

Lisensi

# IC TTL Dekoder BCD-ke-7 Segmen

Nomor IC	level aktif	Konfigurasi keluaran
7446	Rendah	<i>open collector, 30V</i>
7447/74247	Rendah	<i>open collector, 15V</i>
7448/74248	Tinggi	<i>pullup internal 2k<math>\Omega</math>, 5,5V</i>
7449/74249	Tinggi	<i>open collector, 5,5V</i>
74347	Tinggi	Seperti 7447, <i>open collector, 7V</i>
74447	Tinggi	Seperti 74247, <i>open collector, 7V</i>

# 74247/74248/74249

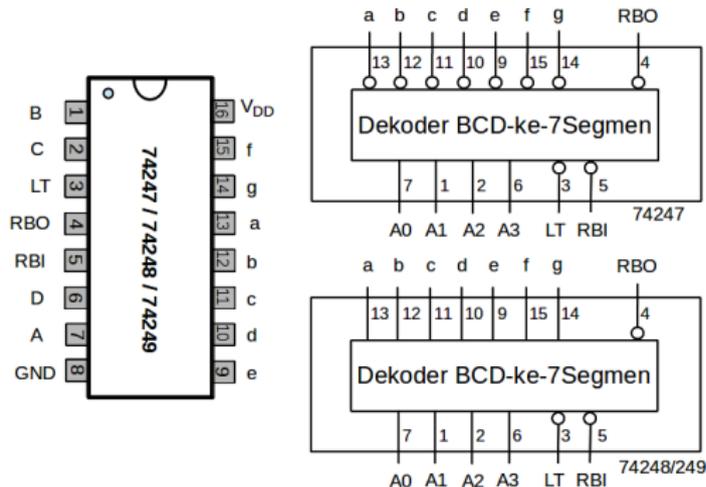

Blok Deko-  
der/Demultiplekser

Konverter Kode

Dekoder BCD-ke-7 Segmen

Dekoder Hex-ke-7 Segmen

IC TTL Dekoder BCD-ke-7  
Segmen

Ringkasan

Lisensi

- ▶ Yang telah kita pelajari hari ini:
  - ▶ Karakteristik rangkaian kombinasional
  - ▶ Multiplexer: fungsi, rangkaian, analisis, aplikasinya dan implementasi TTL
  - ▶ Ekspansi Shannon untuk desain rangkaian logika menggunakan MUX
  - ▶ Enkoder: one-hot dan prioritas serta implementasi TTL
  - ▶ Dekoder/Demultiplekser: fungsi, aplikasi dan implementasi TTL
  - ▶ Konverter kode: 7 segmen, dekoder BCD-ke-7Segmen dan dekoder Hexa-ke-7Segmen
- ▶ Yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya adalah elemen rangkaian sekuensial
  - ▶ Pelajari: <http://didik.blog.undip.ac.id/2017/03/06/tkc205-sistem-digital-2016-genap/>

# Lisensi

## Creative Common Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)

- ▶ Anda bebas:
  - ▶ untuk **Membagikan** — untuk menyalin, mendistribusikan, dan menyebarkan karya, dan
  - ▶ untuk **Remix** — untuk mengadaptasikan karya
- ▶ Di bawah persyaratan berikut:
  - ▶ **Atribusi** — Anda harus memberikan atribusi karya sesuai dengan cara-cara yang diminta oleh pembuat karya tersebut atau pihak yang mengeluarkan lisensi. Atribusi yang dimaksud adalah mencantumkan alamat URL di bawah sebagai sumber.
  - ▶ **Pembagian Serupa** — Jika Anda mengubah, menambah, atau membuat karya lain menggunakan karya ini, Anda hanya boleh menyebarkan karya tersebut hanya dengan lisensi yang sama, serupa, atau kompatibel.
- ▶ Lihat: **Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License**

- ▶ Alamat URL: <http://didik.blog.undip.ac.id/buku/sistem-digital/>